



Elektrotechnische Grundlagen der Informatik (LU 182.692)

Protokoll der 3. Laborübung: „Operationsverstärker“ a) LTSPICE-Simulationen

Gruppennr.: ... Datum der Laborübung:

Matr. Nr.	Kennzahl	Name

Kontrolle	✓
Nichtinvertierender OPV	
OPV und Grenzfrequenz	
Invertierender OPV	
Integrierer	
Schmitt-Trigger	

- 1 Nichtinvertierender Verstärker
- 2 Invertierender Verstärker
- 3 Integrierer
- 4 Nichtinvertierender Verstärker

